

Uitwerkboekje VMBO-KB
2003

tijdvak 1

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB


Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN

UITWERKBLAD 1


- 2 → Bij een dieselmotor ontstaat de verbranding door het inspuiten van,
die uit zichzelf ontsteekt door de
- Bij een benzinemotor ontstaat de verbranding door de
van een

3

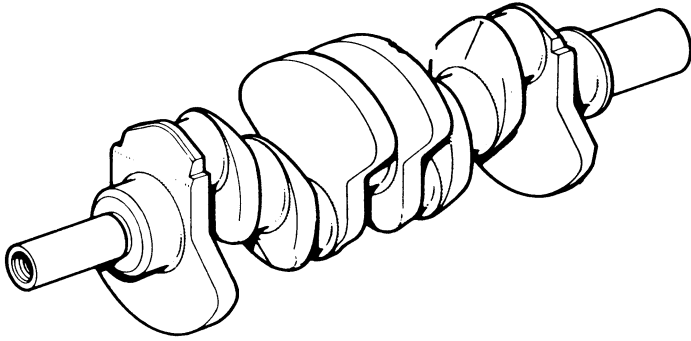


- 7 (3) **actuator / sensor / geen van beide**
 ECU (....) **actuator / sensor / geen van beide**
 Drukregelaar (....) **actuator / sensor / geen van beide**



9

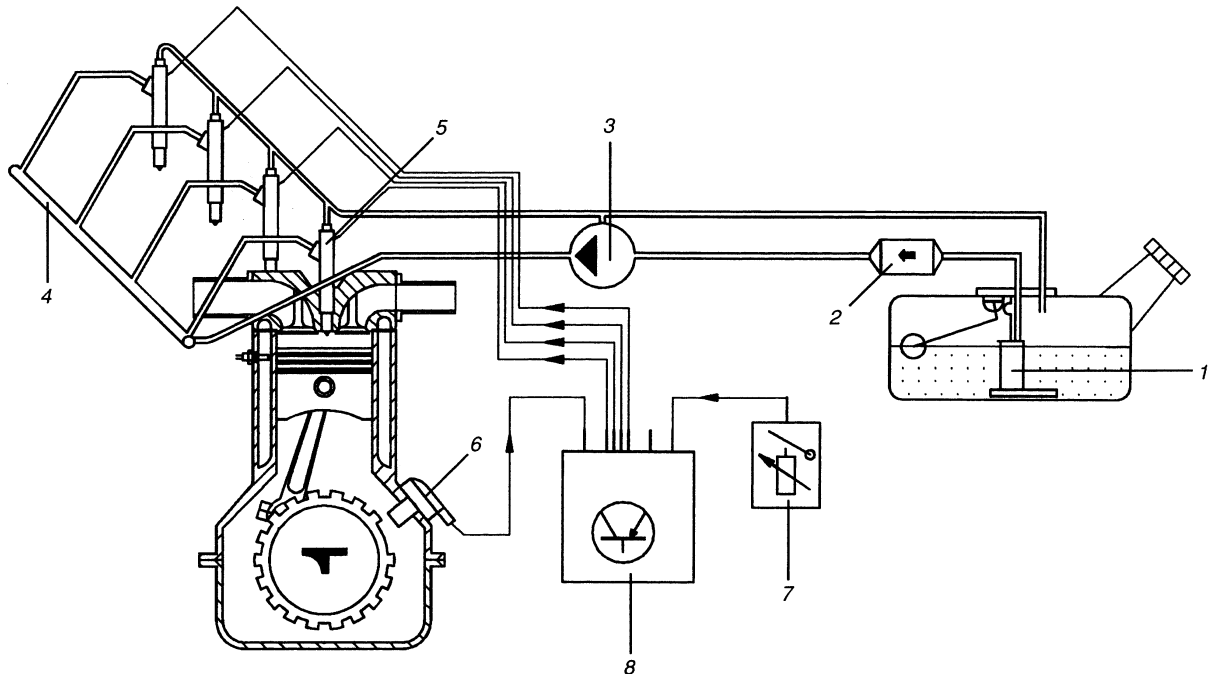


16

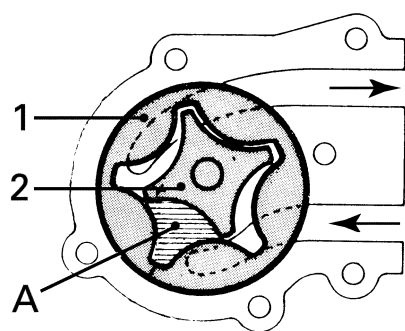

20

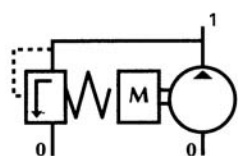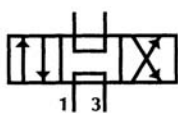


21

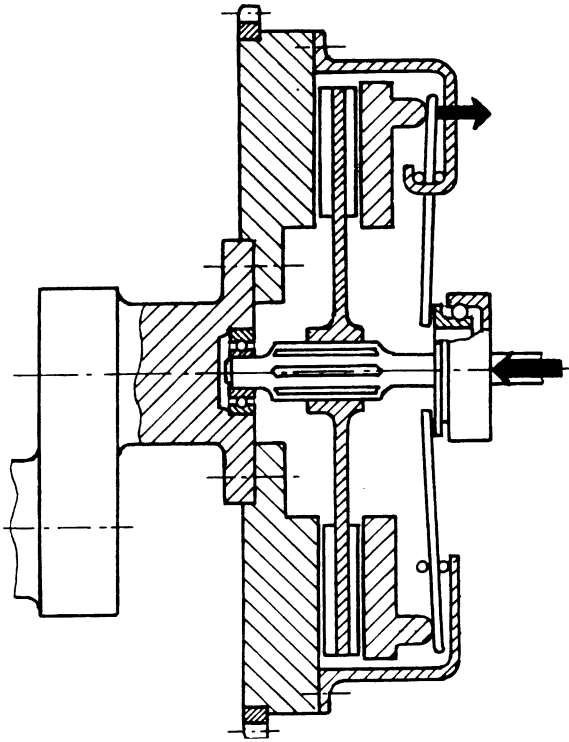


38

S1	S2	R	E
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


39

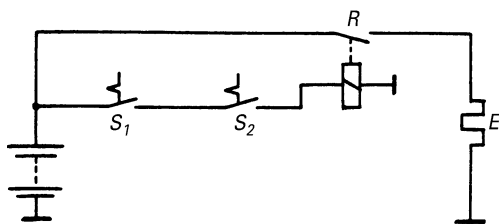

47

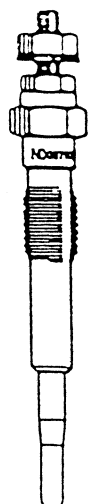

48-49-50

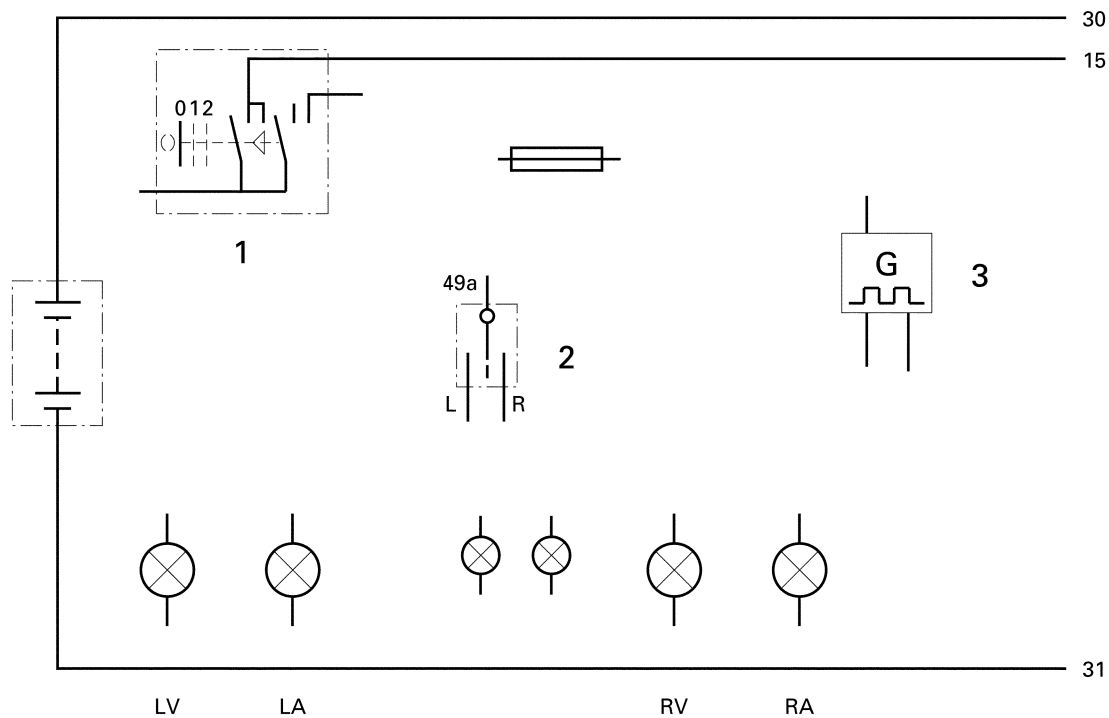

49 → aansluiting signaleringssysteem KLEUR

50 → lampen die gaan knipperen KLEUR

→ draden waar stroom vloeit als de lampen branden KLEUR

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN